

2022-1

Trabalho 1 – Sistemas Digitais - Individual

Projeto do Processador Neander em VHDL

Aluno: Matheus Almeida Silva - 00316326

O computador NEANDER foi criado com intenções didáticas pelo prof. Raul Weber da UFRGS. Neste site há referências e link para o simulador: <http://www.dcc.ufrj.br/~gabriel/neander.php>

O objetivo deste trabalho de SD é implementar o NEANDER usando a linguagem de descrição de hardware VHDL, simular esse circuito em um simulador lógico sem atraso, depois realizar a síntese lógica, mapeamento tecnológico, posicionamento e roteamento para um FPGA, realizar a simulação com atraso e prototipar o processador em uma placa de prototipação.

- 1) Deve-se inserir a instrução de Subtração (SUB) conforme os modos de operandos da instrução ADD e a instrução de XOR conforme o modelo de instrução da AND.
- 2) Programas a serem implementados no NEANDER na memória embarcada BRAM (descreva .coe para inicializar a BRAM)
 - 1) Soma de duas matrizes A e B 3x3 com dados de 8 bits, onde os dados das matrizes estão armazenados em memória
 - 2) Multiplicação de dois valores A e B por soma sucessiva
 - 3) Programa a ser definido pelo aluno que use as instruções de subtração com no mínimo 10 instruções no total.
 - 4) Programa que use a instrução de XOR com no mínimo 10 instruções no total.

****IMP: o endereço 0 da BRAM deve ter a instrução NOP. Logo a primeira instrução do programa estará no endereço 01 de BRAM.**

TEMPLATE DE ENTREGA E APRESENTAÇÃO:

1) Descrição do trabalho

O trabalho consiste em uma implementação do NEANDER utilizando a ferramenta ISE da Xilinx para descrever em VHDL o computador. Conforme a especificação do trabalho, foram adicionadas duas operações extras ao NEANDER original, sendo elas a operação XOR, com funcionalidade semelhante a AND existente e uma operação SUB de subtração, similar a ADD. O datapath do NEANDER foi implementado previamente conforme a Parte 1 do trabalho e foram utilizados 4 programas de testes para a simulação posterior.

A descrição em VHDL recebeu como entrada os valores de clock e reset e tem como saída os sinais N, Z e a saída de dados que vai para a memória. A memória foi implementada como uma BRAM single port, de width 8 e depth 256 conforme o computador original.

Para a Unidade de Controle se fez uma máquina de estados, com 10 estados, foram utilizados dois process a fim de otimizar o código, sendo um deles responsável por preservar o estado atual e prosseguir para o próximo e outro process para a implementação dos sinais de cada estados.

2) VHDL completo do Neander

```
-- Sistemas Digitais Para Computadores A
-- Matheus Almeida Silva - 00316326
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
use IEEE.std_logic_arith.ALL;

entity neander is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC;
        Z : out STD_LOGIC;
        N : out STD_LOGIC;
        outputData : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end neander;

architecture Behavioral of neander is
  COMPONENT memory
  PORT (
    clka : IN STD_LOGIC;
    wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNT0 0);
    addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
```

```

    dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
);
END COMPONENT;
-- Mux
signal selMux: std_logic := '0';
signal outputMux: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
--Decod
signal instruction: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
signal decod: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
-- REM
signal cargaREM : std_logic := '0';
signal regREM: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal outputREM: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
-- ULA
signal selULA: std_logic_vector (2 downto 0) := "001";
signal input1ULA : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal input2ULA : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal outputULA: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal regULA: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
-- PC
signal cargaPC, incPC: std_logic := '0';
signal regPC, outputPC: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
--AC
signal cargaAC : std_logic := '0';
signal inputAC: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal outputAC: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
--NZ
signal cargaNZ : std_logic := '0';
signal regN: STD_LOGIC;
signal regZ: STD_LOGIC;
signal outputN: STD_LOGIC;
signal outputZ: STD_LOGIC;
--RI
signal cargaRI : std_logic := '0';
signal inputRI: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 4);
signal outputRI: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 4);
-- Memoria
signal writeMem: STD_LOGIC_VECTOR(0 to 0) := "0";
signal outputMem: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
-- Estados
type state_type is (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9);
signal state, nextState : state_type;

begin
--Memoria
mem : memory
    PORT MAP (

```

```

    clka => clk,
    wea => writeMem,
    addra => outputREM,
    dina => outputAC,
    douta => outputMem
);

--Mux
process (selMux, outputPC, outputMem)
begin
    if (selMux = '0') then
        outputMux <= outputPC;
    else
        outputMux <= outputMem;
    end if;
end process;

--PC
process (clk, rst)
begin
    if rst = '1' then
        regPC <= "00000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
        if (cargaPC='1') then
            regPC<= outputMem;
        elsif (incPC='1') then
            regPC <= regPC + 1;
        else
            regPC <= regPC;
        end if;
    end if;
end process;
outputPC <= regPC;

--REM
process (clk, rst)
begin
    if rst='1' then
        regREM <= "00000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
        if (cargaREM = '1') then
            regREM <= outputMux;
        else
            regREM<= regREM;
        end if;
    end if;
end process;
outputREM <= regREM;

```

```

--ULA
input1ULA <= outputAC;
input2ULA <= outputMem;

process(selULA, input1ULA, input2ULA)
begin

    case selULA is

        when "000" => regULA <= (input1ULA + input2ULA);
        when "001" => regULA <= (input1ULA AND input2ULA);
        when "010" => regULA <= (input1ULA OR input2ULA);
        when "011" => regULA <= (NOT input1ULA);
        when "100" => regULA <= input2ULA;
            when "101" => regULA <= (input1ULA - input2ULA);
            when "110" => regULA <= (input1ULA XOR input2ULA);

        when others => regULA <= "00000000";
        end case;
    end process;
    outputULA <= regULA;

--AC
process (clk, rst)
begin
    if rst='1' then
        inputAC <= "00000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
        if (cargaAC='1') then
            inputAC <= outputULA;
        else
            inputAC <= inputAC;
        end if;
    end if;
end process;
outputAC <= inputAC;

--RI
process (clk, rst)
begin
    if rst='1' then
        inputRI <= "0000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
        if (cargaRI='1') then
            inputRI <= outputMem(7 DOWNT0 4);
        else
            inputRI <= inputRI;
        end if;
    end if;
end process;

```

```

        end if;
    end if;
end process;
outputRI <= inputRI;

--NZ
process (clk, rst)
begin
    if rst='1' then
        regN <= '0';
        regZ <= '0';
    elsif(clk'event and clk='1') then
        if (cargaNZ='1') then
            if outputAC = "00000000" then
                regZ <= '1';
            else
                regZ <= '0';
            end if;
            regN <= outputAC(7);
        end if;
    end if;
end process;
outputZ <= regZ;
outputN <= regN;

--DECOD
decod <= outputRI (7 downto 4);

process(decod)
begin
    instruction <= "0000000000000000";
    case decod is
        when "0000" => instruction(0) <= '1'; --NOP
        when "0001" => instruction(1) <= '1'; --STA
        when "0010" => instruction(2) <= '1'; --LDA
        when "0011" => instruction(3) <= '1'; --ADD
        when "0100" => instruction(4) <= '1'; --OR
        when "0101" => instruction(5) <= '1'; --AND
        when "0110" => instruction(6) <= '1'; --NOT
        when "0111" => instruction(7) <= '1'; --NOP
        when "1000" => instruction(8) <= '1'; --JMP
        when "1001" => instruction(9) <= '1'; --JZ
        when "1010" => instruction(10) <= '1'; --JN
        when "1011" => instruction(11) <= '1'; --NOP
        when "1100" => instruction(12) <= '1'; --SUB
        when "1101" => instruction(13) <= '1'; --XOR
        when "1110" => instruction(14) <= '1'; --NOP
        when "1111" => instruction(15) <= '1'; --HLT
    end case;
end process;

```

```

        when others => instruction <= "0000000000000000";
    end case;
end process;

--FSM
process(rst, clk)
begin
    if rst = '1' then
        state <= S0;
    elsif(clk'event and clk='1') then
        state <= nextState;
    end if;
end process;

-- UC
process(instruction, state, nextState, outputZ, outputN, outputMem)
begin
    cargaAC <='0';
    cargaNZ <='0';
    cargaPC <='0';
    selULA <="000";
    cargaRI <='0';
    incPC <= '0';
    writeMem <= "0";
    selMUX <= '0';
    cargaREM <='0';

    case state is
        when S0=>
            cargaREM <='1';
            nextState <=S1;

        when S1=>
            cargaREM <='0';
            incPC<='1';
            nextState <= S2;

        when S2=>
            incPC<='0';
            cargaRI <='1';
            nextState<=S3;

        when S3=>
            incPC <='0';
            cargaRI<='0';
            if instruction(6) = '1' then    --NOT
                selULA <= "011";
                cargaAC <= '1';
                cargaNZ <='1';
            end if;
        end case;
    end process;
end process;

```

```

        nextState <= S0;
    elsif(instruction(9) = '1' and outputZ = '0') then        --JZ para Z=0
        incPC <= '1';
        nextState <= S0;
    elsif(instruction(10) = '1' and outputN = '0') then        --JN para =0
        incPC <='1';
        nextState <= S0;
    elsif(instruction(0) = '1') then --NOP
        nextState <= S0;
    elsif(instruction(15) = '1') then --HALT
        incPC <= '0';
        nextState <= S9;
    else
        selMux <= '0';
        cargaREM <= '1';
        nextState <= S4;
    end if;

    when S4 =>
        selMux <= '0';
        incPC <= '0';
        cargaAC <= '0';
        cargaNZ <='0';
        cargaREM <= '0';
        if(instruction(1) = '1' OR instruction(2) = '1' OR instruction(3) = '1' OR
instruction(4) = '1' OR instruction(5) = '1' OR instruction(12) = '1' OR instruction(13) = '1') then
            incPC <= '1';
        end if;
        nextState <= S5;

    when S5 =>
        incPC <= '0';
        if(instruction(1) = '1' OR instruction(2) = '1' OR instruction(3) = '1' OR
instruction(4) = '1' OR instruction(5) = '1' OR instruction(12) = '1' OR instruction(13) = '1') then
            selMux <= '1';
            cargaREM <= '1';
            nextState <= S6;
        else
            cargaPC <= '1';
            nextState <= S0;
        end if;

    when S6 =>
        incPC <= '0';
        selMux <='0';
        cargaREM <= '0';
        cargaPC <='0';
        nextState <= S7;

```



```

        when S7 =>
            if instruction(1)='1' then
                writeMEM <= "1";
            elsif instruction(2)='1' then
                selULA <= "100";
            elsif instruction(3)='1' then
                selULA <= "000";
            elsif instruction(4)='1' then
                selULA <= "010";
            elsif instruction(5)='1' then
                selULA <= "001";
            elsif instruction(12)='1' then
                selULA <= "101";
            elsif instruction(13)='1' then
                selULA <= "110";
            end if;
            if instruction(1) = '1' then
                nextState <= S0;
            else
                cargaAC <= '1';
                cargaNZ <= '1';
                nextState <= S0;
            end if;

        when S9 =>
            nextState <=S9;

        when others =>
            nextState <= S0;
    end case;
end process;

Z <= outputZ;
N <= outputN;
outputData <= outputMem;

end Behavioral;

```

3) Testbench VHDL completo

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY neander_testbench IS
END neander_testbench;

```

ARCHITECTURE behavior OF neander_testbench IS

-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

COMPONENT neander

PORT(

clk : IN std_logic;

rst : IN std_logic;

Z : OUT std_logic;

N : OUT std_logic;

outputData : OUT std_logic_vector(7 downto 0)

);

END COMPONENT;

--Inputs

signal clk : std_logic := '0';

signal rst : std_logic := '0';

--Outputs

signal Z : std_logic;

signal N : std_logic;

signal outputData : std_logic_vector(7 downto 0);

-- Clock period definitions

constant clk_period : time := 20 ns;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)

uut: neander PORT MAP (

clk => clk,

rst => rst,

Z => Z,

N => N,

outputData => outputData

);

-- Clock process definitions

clk_process : process

begin

clk <= '0';

wait for clk_period/2;

clk <= '1';

wait for clk_period/2;

end process;

```

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- hold reset state for 100 ns.
        rst <= '1';
    wait for clk_period*5;
        rst <= '0';
    wait for clk_period*5;
    wait;
end process;

END;

```

4) Explicação e descrição das aplicações em Assembly

Programa 1 – Soma de Matrizes 3x3

O primeiro programa consiste em uma soma de matrizes 3x3, sendo basicamente uma sequência de somas para os valores da matriz na memória, que estão dispostas como uma lista. Assim o primeiro valor (linha 1, coluna 1) da matriz m é somado com o primeiro valor da matriz n (linha 1, coluna 1) e armazenado na matriz r na mesma posição. Abaixo segue o código no Hidra e parte do coe resultante.

Soma_de_matriz.ned - Hidra - PET Computação - UFRGS

Arquivo Máquina Exibir Ajuda

End	Valor	Instrução	End	Dado	Label
0	0		125	0	
1	32	LDA	126	0	
2	128		127	0	
3	48	ADD	128	3	
4	132		129	3	
5	80	AND	130	3	
6	132		131	3	
7	16	STA	132	1	
8	136		133	1	
9	32	LDA	134	1	
10	129		135	1	
11	48	ADD	136	0	
12	133		137	0	
13	80	AND	138	0	
14	133		139	0	
15	16	STA	140	0	
16	137		141	0	
17	32	LDA	142	0	
18	130		143	0	
19	48	ADD	144	0	
20	134		145	0	
21	80	AND	146	0	
22	134		147	0	
23	16	STA	148	0	
24	138		149	0	
25	32	LDA	150	0	
26	131		151	0	
27	48	ADD	152	0	
28	135		153	0	
29	80	AND	154	0	
30	135		155	0	
31	16	STA	156	0	

Neander

Flags: N Z

Registadores: AC 0 PC 39

Instruções: 18 | Acessos: 50

Montar: Zerar PC Rodar Passo

Mensagens:

Linha 5: Mnemônico inválido.
Linha 9: Mnemônico inválido.
Linha 13: Mnemônico inválido.

```
❏ soma_matriz3x3.coe
1  memory_initialization_radix=10;
2  memory_initialization_vector=
3  0,
4  32,
5  128,|
6  48,
7  137,
8  16,
9  146,
10 32,
11 129,
12 48,
13 138,
14 16,
15 147,
16 32,
17 130,
18 48,
19 139,
20 16,
21 148,
22 32,
23 131,
24 48,
25 140,
26 16,
27 149,
28 32,
29 132,
30 48,
31 141,
32 16,
33 150,
34 32,
35 133,
36 48,
37 142,
38 16,
39 151,
40 32,
```

Programa 2 – Multiplicação Por Somas Sucessivas

O segundo programa consiste em uma multiplicação por somas sucessivas utilizando um loop e valores auxiliares de controle. Abaixo segue o código no Hidra e parte do coe resultante.

Multiplicacao_por_adicao.ned - Hidra - PET Computação - UFRGS

Arquivo Máquina Exibir Ajuda

```

1 org 0
2   nop
3   lda valor
4   sta Resultado
5   lda vezes
6   not
7   add um
8   add um
9   sta loop_Num
10  jz fim
11
12 loop:
13   lda Resultado
14   add valor
15   sta Resultado
16   lda loop_Num
17   add um
18   sta loop_Num
19   jz fim
20   jmp loop
21
22 fim:
23   hlt
24
25 org 128
26 valor: db 2
27 vezes: db 6
28 loop_Num: db
29 Resultado: db
30
31 um: db 1

```

End	Valor	Instrução
0	0	
1	32	LDA
2	128	
3	48	ADD
4	132	
5	80	AND
6	132	
7	16	STA
8	136	
9	32	LDA
10	129	
11	48	ADD
12	133	
13	80	AND
14	133	
15	16	STA
16	137	
17	32	LDA
18	130	
19	48	ADD
20	134	
21	80	AND
22	134	
23	16	STA
24	138	
25	32	LDA
26	131	
27	48	ADD
28	135	
29	80	AND
30	135	
31	16	STA

End	Dado	Label
125	0	
126	0	
127	0	
128	3	
129	3	
130	3	
131	3	
132	1	
133	1	
134	1	
135	1	
136	0	
137	0	
138	0	
139	0	
140	0	
141	0	
142	0	
143	0	
144	0	
145	0	
146	0	
147	0	
148	0	
149	0	
150	0	
151	0	
152	0	
153	0	
154	0	
155	0	
156	0	

Neander

Flags

AC

PC

Instruções: 18 | Acessos: 50

Montar

Zerar PC Rodar Passo

Instruções

NOP

STA

LDA

ADD

OR

AND

NOT

JMP

JN

JZ

HLT

Mensagens:

Linha 5: Mnemônico inválido.

Linha 9: Mnemônico inválido.

Linha 13: Mnemônico inválido.

mult_soma_sucessiva.coe

```

1 memory_initialization_rad...,
2 memory_initialization_vector=
3 0,
4 32,
5 128,
6 16,
7 131,
8 32,
9 129,
10 96,
11 48,
12 132,
13 48,
14 132,
15 16,
16 130,
17 160,
18 32,
19 32,
20 131,
21 48,
22 128,
23 16,
24 131,
25 32,
26 130,
27 48,
28 132,
29 16,
30 130,
31 160,
32 32,
33 128,
34 16,
35 240,
36 0,
37 0,
38 0,
39 0,
40 0

```

Programa 3 – Subtração de Matrizes 2x2

De maneira análoga ao programa 1, o programa 3 realiza a operação de subtração entre duas matrizes. Abaixo segue o código no Hidra e parte do coe resultante

```
1 ORG 0
2 Inicio:
3     NOP
4     LDA m1
5     SUB n1
6     STA r1
7
8     LDA m2
9     SUB n2
10    STA r2
11
12    LDA m3
13    SUB n3
14    STA r3
15
16    LDA m4
17    SUB n4
18    STA r4
19
20 Fim:
21     HLT           ;Termina o programa
22
23
24 org 128
25 m1: db 3
26 m2: db 3
27 m3: db 3
28 m4: db 3
29
30
31 n1: db 1
32 n2: db 1
33 n3: db 1
34 n4: db 1
35
36
37 r1: db
38 r2: db
39 r3: db
40 r4: db
41
```

```
sub_matriz2x2.coe
1  memory_initialization_radix=10;
2  memory_initialization_vector=
3  0,
4  32,
5  128,
6  192,
7  137,
8  16,
9  136,
10 32,
11 129,
12 192,
13 133,
14 16,
15 137,
16 32,
17 130,
18 192,
19 134,
20 16,
21 138,
22 32,
23 131,
24 192,
25 135,
26 16,
27 139,
28 240,
29 0,
30 0,
31 0,
32 0,
33 0,
34 0,
35 0,
36 0,
37 0,
38 0,
39 0,
```

Programa 4 – Subtração e Xor de Matrizes 2x2

Praticamente igual ao Programa 3 com o detalhe de que após a operação de subtração é realizado um xor entre o valor resultante e o da matriz n. Abaixo segue o código no Hidra e parte do coe resultante.

```
1 ORG 0
2 Inicio:
3     NOP
4     LDA m1
5     SUB n1
6     XOR n1
7     STA r1
8
9     LDA m2
10    SUB n2
11    XOR n2
12    STA r2
13
14    LDA m3
15    SUB n3
16    XOR n3
17    STA r3
18
19    LDA m4
20    SUB n4
21    XOR n4
22    STA r4
23
24 Fim:
25     HLT           ;Termina o programa
26
27
28 org 128
29 m1: db 3
30 m2: db 3
31 m3: db 3
32 m4: db 3
33
34
35 n1: db 1
36 n2: db 1
37 n3: db 1
38 n4: db 1
39
40
41 r1: db
42 r2: db
43 r3: db
44 r4: db
45
```


subexor_matriz2x2.coe

```
1  memory_initialization_radix=10;
2  memory_initialization_vector=
3  0,
4  32,
5  128,
6  192,
7  132,
8  208,
9  132,
10 16,
11 136,
12 32,
13 129,
14 192,
15 133,
16 208,
17 133,
18 16,
19 137,
20 32,
21 130,
22 192,
23 134,
24 208,
25 134,
26 16,
27 138,
28 32,
29 131,
30 192,
31 135,
32 208,
33 135,
34 16,
35 139,
36 240,
37 0,
38 0,
39 0,
```


- 5) Simulações sem e com atraso com detalhes e flechas mostrando início meio e final do programa e resultados






Programa 2 – Multiplicação Por Somas Sucessivas



Programa 3 – Subtração de Matrizes 2x2

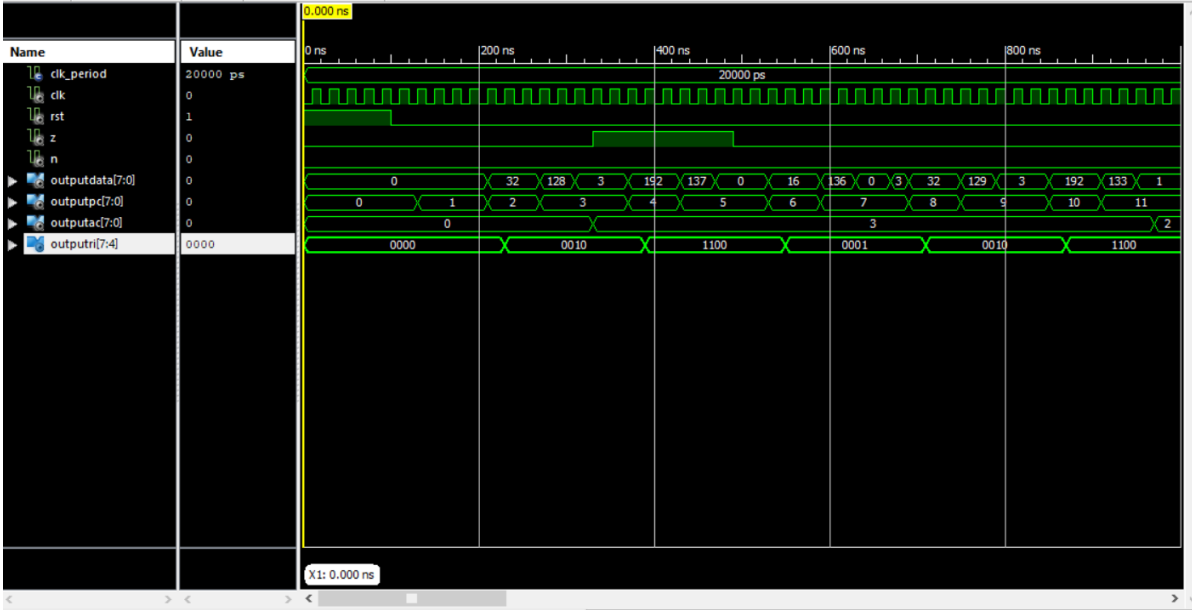

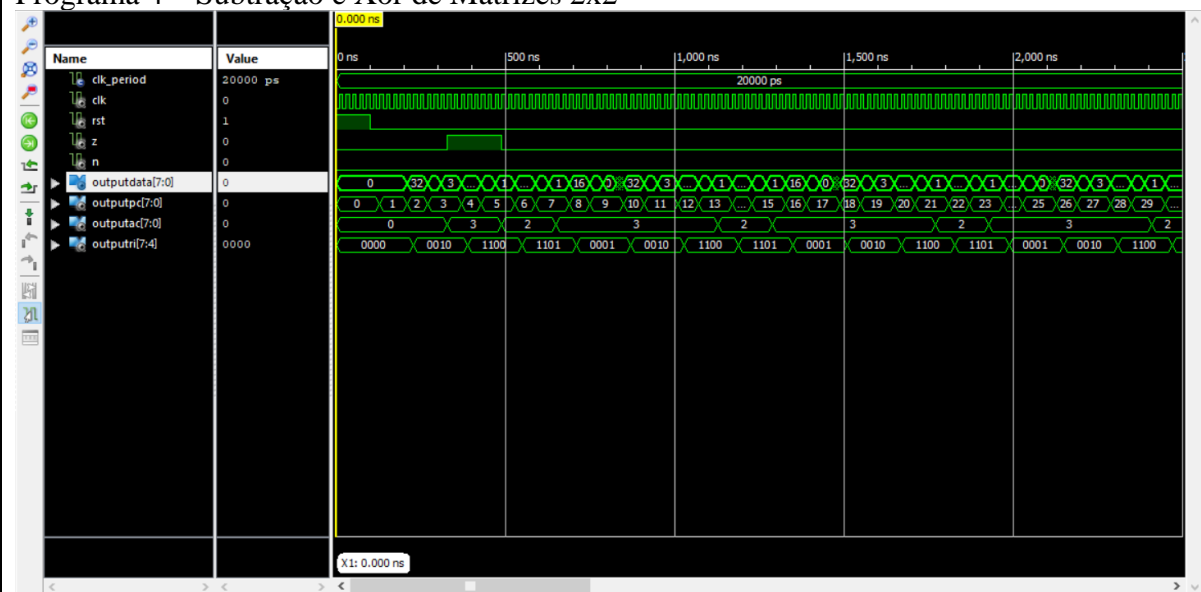 

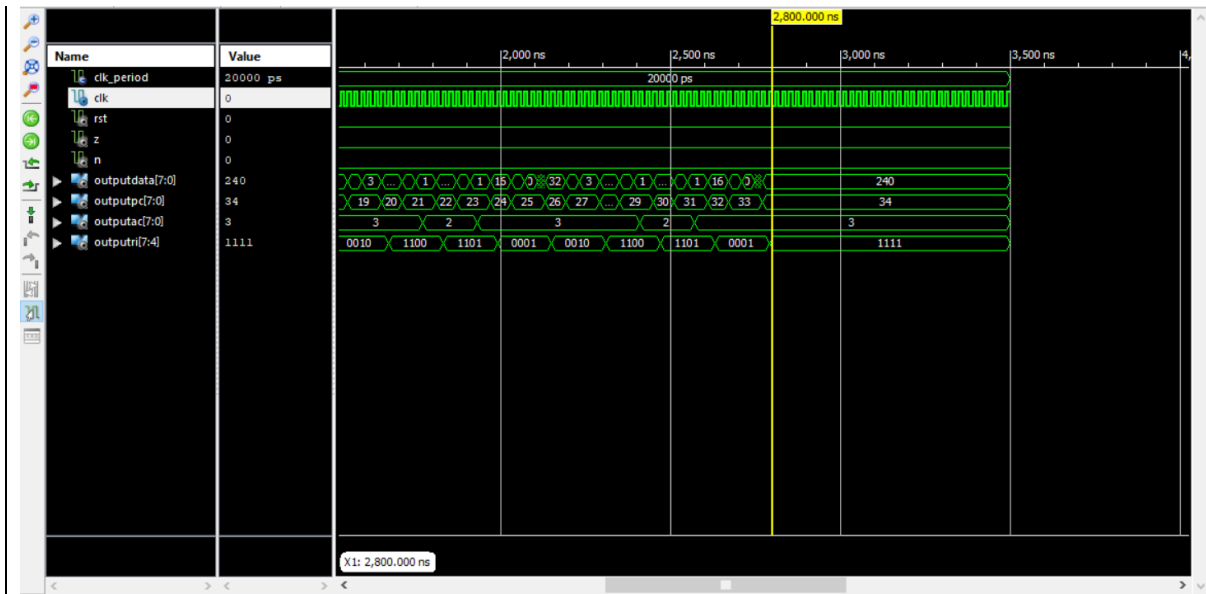

- 6) Dados de área, tempo de execução em ciclos de relógio e tempo em segundos deve ser apresentado dado um determinado clock usado.

Programa	Numero de Instruções Executadas	Tempo de execução em # de ciclos de relógio (c.c.)	Tempo de execução em Segundos (Neander operando a 50 MHz)
Soma de matrizes	29	228	4560e-9s
Multiplicação por somas sucessivas	13	70	1440e-9s
Programa com SUB	14	108	2160e-9s
Programa com XOR	18	140	2800e-9s

Dados de Area do Neander

FPGA device: xc3s100e-5cp132

Numero de 4-LUTs: 102

Numero de ffps: 38

Numero de BRAM: 1

Numero de DSP: 1

Device Utilization Summary				
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)
Number of Slice Flip Flops	38	1,920	1%	
Number of 4 input LUTs	102	1,920	5%	
Number of occupied Slices	59	960	6%	
Number of Slices containing only related logic	59	59	100%	
Number of Slices containing unrelated logic	0	59	0%	
Total Number of 4 input LUTs	109	1,920	5%	
Number used as logic	102			
Number used as a route-thru	7			
Number of bonded IOBs	12	83	14%	
Number of RAMB16s	1	4	25%	
Number of BUFGMUXs	1	24	4%	
Average Fanout of Non-Clock Nets	3.77			

- 7) **(1 ponto extra)** Se o Neander for prototipado na placa de prototipação, mostrar vídeos do funcionamento mostrando dados da memória do Neander (debugger com memória BRAM dual port, chaves para controlar os endereços de memória e display 7seg para mostrar os resultados).

Não implementado.